 


ARCHITECTURE DES SYSTÈMES NUMÉRIQUES

FEVRIER 2024

CONCEPTION RISC

LOUIS VAUTERIN & HUGUES D'HARDEMARE



SOMMAIRE

01. Objectifs & Cahier des charges

02. ISA

03. Schéma architectural

04. Algorithme du Decoder

05. Chronogrammes

06. Testbenches


07. Simulation

08. Conclusion

OBJECTIFS & CAHIER DES CHARGES

Objectif : Concevoir un microprocesseur de type RISC 4 bits

 Conception d'un microprocesseur simple pouvant réaliser des opérations basiques.



Instruction Set Architecture

Format 1:

Instruction de taille 16 bits

Format (2 bit)	Op (3bits)	Rdest (3bits)	RB (3bits)	RA (3bits)	Mnemonic	Function
00	000	RID	RID	RID	ADD	Rdest=RB+RA
00	001	RID	RID	RID	SUB	Rdest=RB-RA
00	010	RID	RID	RID	RSHIFT	Rdest = RB>> f(RA) avec f(RA) = i si RA= i
00	011	RID	RID	RID	LSHIFT	Rdest = RB << f(RA) avec f(RA) = i si RA= i
00	100	RID	RID	RID	AND	Rdest = RA AND RB bit à bit
00	101	RID	RID	RID	OR	Rdest = RA OR RB bit à bit
00	110	RID	RID	NA	MOV	Rdest=RB

Instruction Set Architecture

Format 2:

Format (2 bit)	Op (3bits)	Rdest (3bits)	RB (3bits)	Imm (5 bits)	Mnemonic	Function
01	000	RID	RID	Imm	ADD	Rdest=RB+Imm
01	001	RID	RID	Imm	SUB	Rdest=RB-Imm
01	010	RID	RID	Imm	RSHIFT	Rdest = RB>> f(Imm) avec f(Imm) = i si Imm= i
01	011	RID	RID	Imm	LSHIFT	Rdest = RB << f(Imm) avec f(Imm) = i si Imm= i
01	100	RID	RID	Imm	AND	Rdest = Imm AND RB bit à bit
01	101	RID	RID	Imm	OR	Rdest = Imm OR RB bit à bit
01	110	RID	RID	Imm	MOV	Rdest=Imm

Instruction Set Architecture


Format 3:

Format (2 bit)	Op (3bits)	Rdest (3bits)	Imm (5 bits)	Mnemonic	Function
10	000	RID	Imm	MOV	Rdest=Imm
10	001	RID	Imm	NJMP	PC=Imm if N=1

Schéma architectural

Voici le schéma architectural final de notre RISC. Ayant rencontrés de nombreuses difficultés, nous nous sommes finalement appuyés sur une architecture simple.

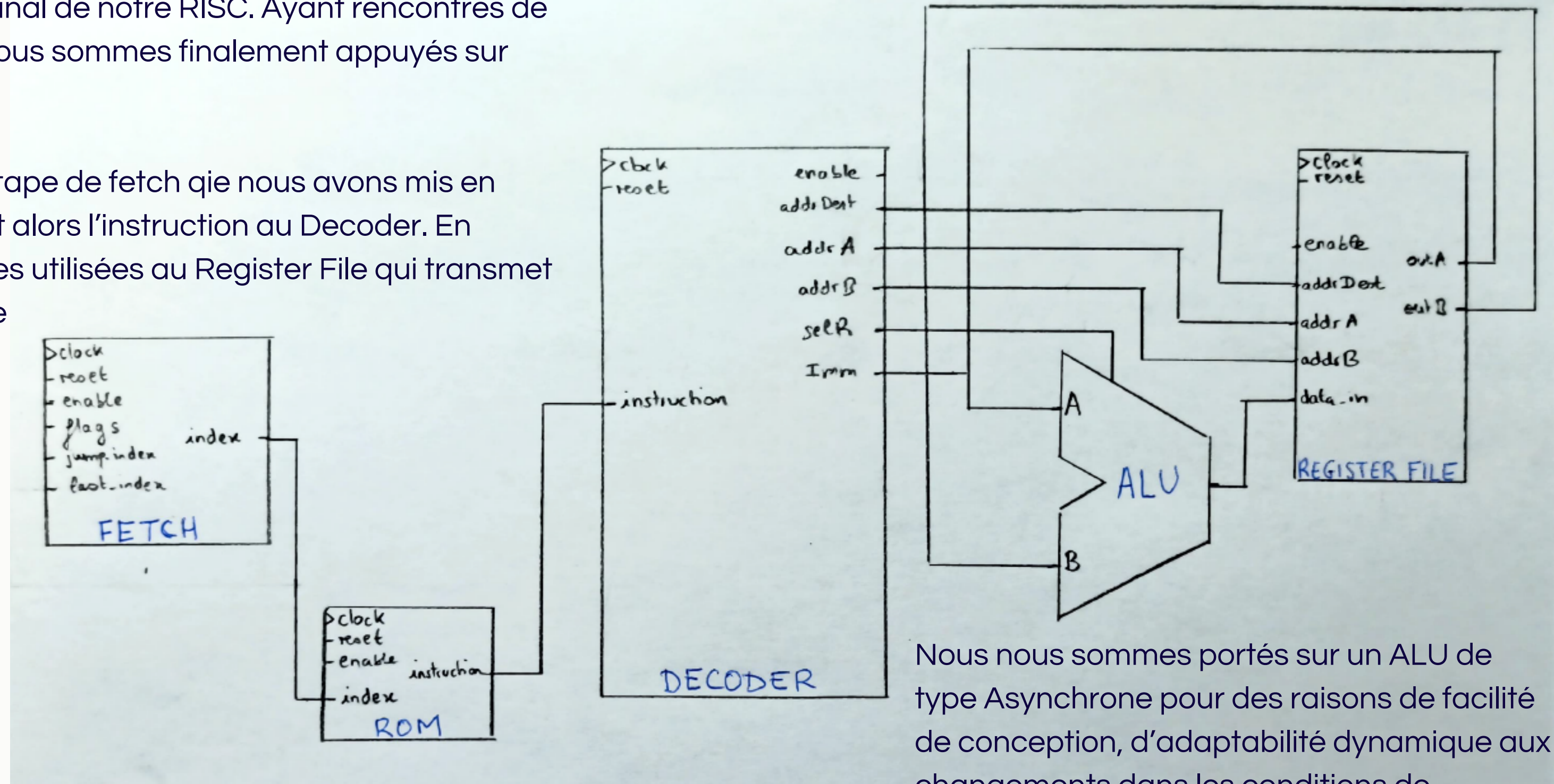Nous avons commencé par l'étape de fetch que nous avons mis en série avec la ROM qui transmet alors l'instruction au Decoder. En décodant, il indique les adresses utilisées au Register File qui transmet les valeurs des registres pour le calcul de l'ALU dont le résultat sera stocké dans RDest. Choix d'un fonctionnement asynchrone pour l'ALU.




Nous nous sommes portés sur un ALU de type Asynchrone pour des raisons de facilité de conception, d'adaptabilité dynamique aux changements dans les conditions de fonctionnement sans dépendre d'une horloge fixe ainsi que pour réduire les problèmes de synchronisation.

Algorithme du decoder

```
begin
  process(clock, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      opcode <= (others => '0');
      selR <= (others => '0');
      addrDest <= (others => '0');
      addrA <= (others => '0');
      addrB <= (others => '0');
      imm <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clock) then

      -- decode instruction
      opcode <= instruction(15 downto 11);
      selR <= instruction(15 downto 11);
      addrDest <= instruction(10 downto 8);
      addrA <= instruction(4 downto 2);
      addrB <= instruction(7 downto 5);
      if instruction(15 downto 14) /= "00" then
        imm <= instruction(4 downto 0);
      end if;
    end if;
  end process;
```

Algorithme du decoder

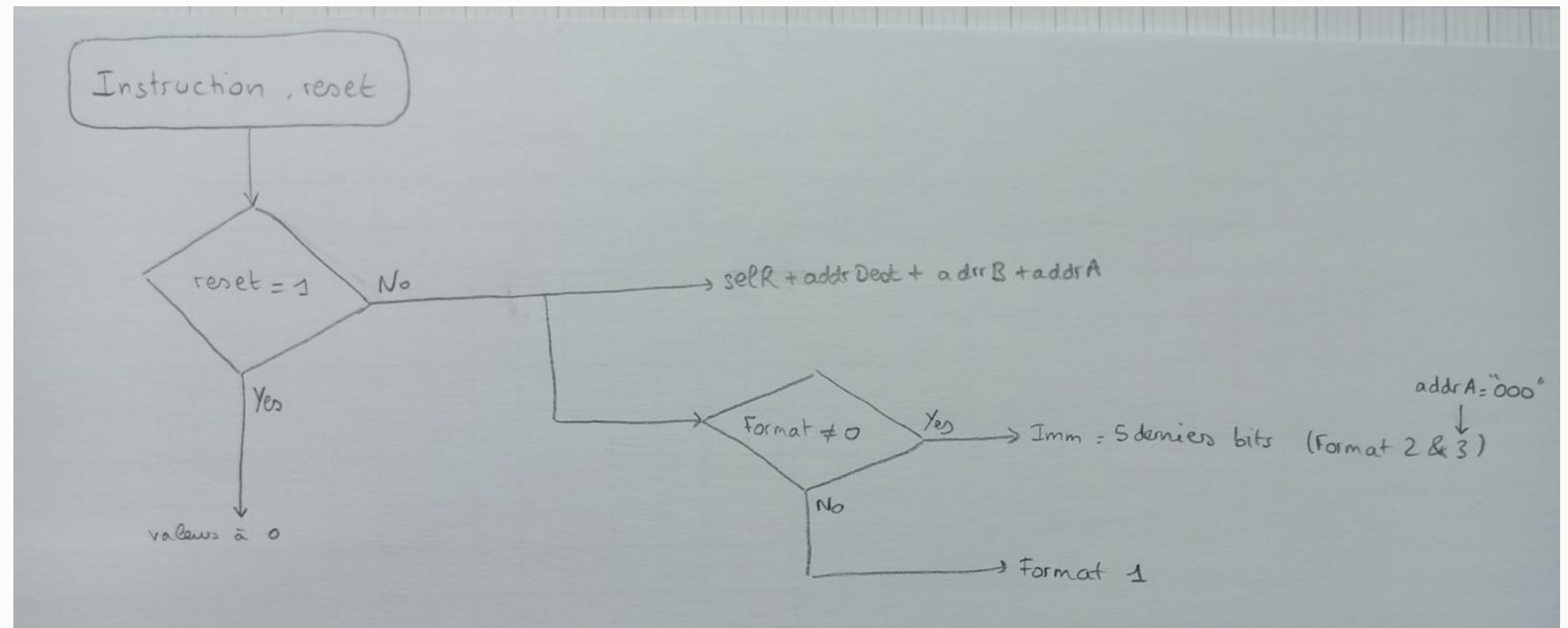

Le décodeur est utilisé pour déchiffrer les instructions du programme. Il analyse le code machine ou op-code et active les différentes parties du processeur en fonction de l'instruction.

Exemple de code

Opérations

A = 10
B = 5
C = 8
D = A + B
E = C - 3
A = D & E
B = D || E
C = B // 2

Assembler

MOV 000 10
MOV 001 5
MOV 010 8
ADD 100 001 000
SUB 101 010 3
AND 000 100 101
OR 001 100 101
RSHIFT 010 001 1

Instructions

1000000000001010
1000000000100101
1000000001001000
0000010000100000
0100110101010011
0010000010010100
0010100110010100
0101001000100001

Les instructions sont chargées dans la ROM(fait dans notre code pour cet exemple);

Simulations

Nous avons pu tester individuellement les parties dont voici les résultats des "Tests Benchs". Après la validation de ces composants, nous avons rencontré beaucoup de difficultés à assembler les différentes parties de notre processeur et donc à passer l'ensemble en simulation sur Quartus. Les testbench ont été réalisés grâce à GHDL sur MacOS.

a[15:0]	0001		
b[15:0]	0001		
imm[4:0]	04		
result[15:0]	0005		
result_read[15:0]	0005		
selr[4:0]	0D		
shift_amount	0		
zero_flag			

a[15:0]	0001		
b[15:0]	0001		
imm[4:0]	uu		
result[15:0]	0002		
result_read[15:0]	0002		
selr[4:0]	03		
shift_amount	0		
zero_flag			

```
process is
begin
  -- test format 1
  A <= "0000000000000001";
  B <= "0000000000000001";
  selR <= "00011"; --LSHIFT
  wait for 10 ns;

  -- test format 2
  IMM <= "00100";
  B <= "0000000000000001";
  selR <= "01101"; --OR
  wait for 10 ns;

  -- test format 3
  IMM <= "00100";
  selR <= "10000"; --MOV
  wait for 10 ns;
end process;
```

data_in[15:0]	0001		
addrdest[2:0]	001		
registers[0][15:0]	0001		
enable			
clock			

enable			
reset			
clock			
addra[2:0]	000		
addrb[2:0]	001		
registers[1][15:0]	0000		
registers[2][15:0]	0000		
registers[3][15:0]	0000		
registers[4][15:0]	0000		
registers[5][15:0]	0000		
registers[6][15:0]	0000		
registers[7][15:0]	0000		

Pour run les simulations voici les commandes utilisées:

```
ghdl -a *.vhd
```

```
ghdl -r test_alu --stop-time=10000ns --wave=wave.ghw
```

```
gtkwave wave.ghw
```